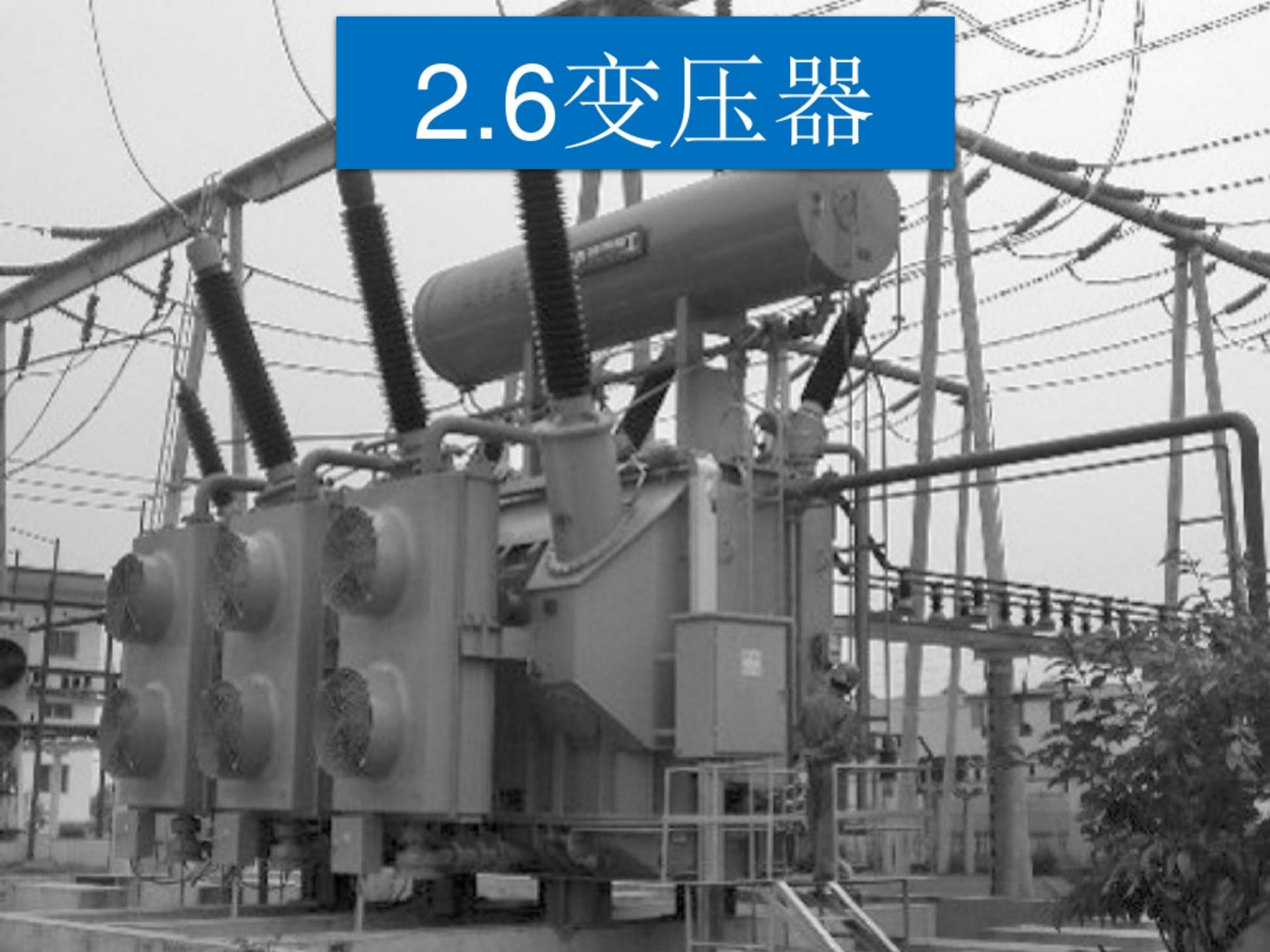


2.6 变压器





生活中需要各种电压

用电器	额定工作电压	用电器	额定工作电压
随身听	3V	机床上的照明灯	36V
扫描仪	12V	防身器	3000V
手机充电器	4.2V 4.4V 5.3V	黑白电视机显像管	1~2万伏
录音机	6V 9V 12V	彩色电视机显像管	3~4万伏

变压器是电磁感应现象的实际运用，遵循楞次定律和法拉第电磁感应定律。



空调专用




学习目标：


1. 知道变压器的构造.
2. 理解变压器的工作原理.
3. 理解变压器的原、副线圈中电压电流与匝数的关系，能用它来分析解决基本问题.
4. 知道互感器的原理及用处.

一 变压器的原理

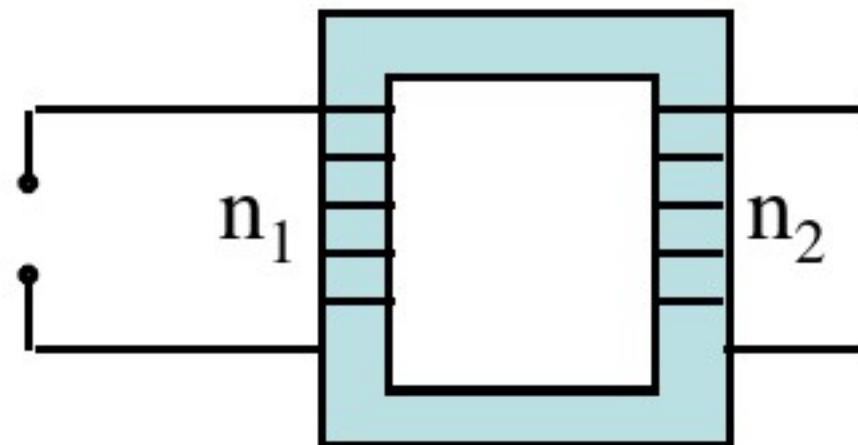1、主要结构：闭合铁芯 绕在铁芯上的两个绕组
原线圈(初级线圈) 副线圈(次级线圈)



这样一个简单的构造就能工作了吗?
是否还有其他的什么条件?

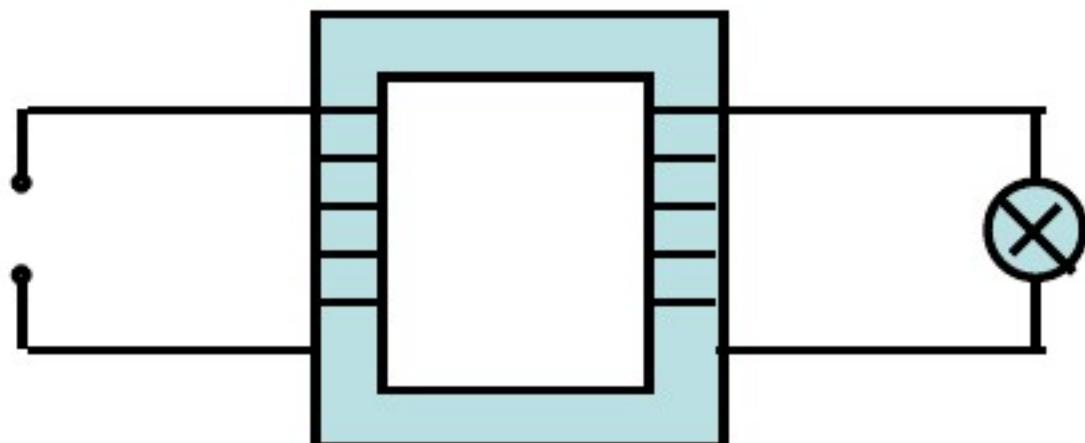


在原线圈两端加上直流电压

现象：灯泡不亮

在原线圈两端加上交流电压

现象：灯泡发光 互感现象

变压器利用互感现象进行能量转化

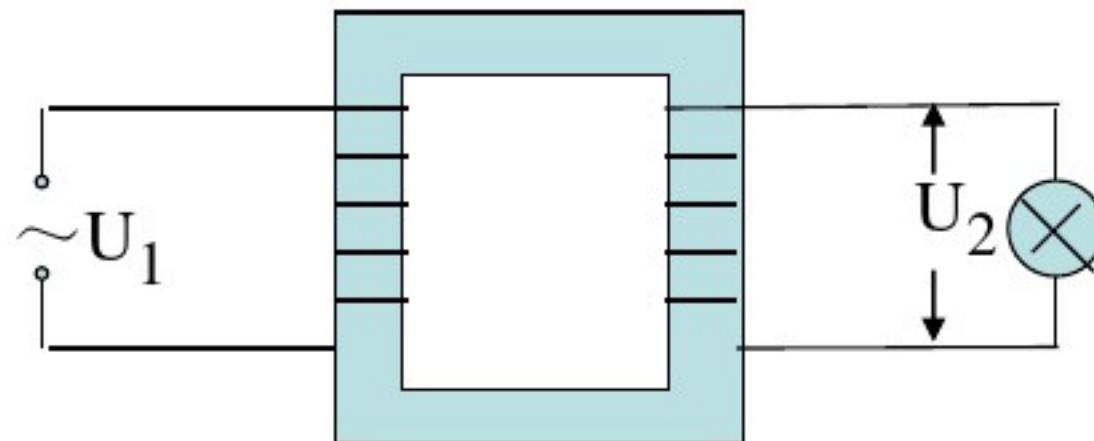

原线圈

铁芯

副线圈

电能 $\xrightarrow{\text{电生磁}}$ 磁场能 $\xrightarrow{\text{磁生电}}$ 电能

(变化的磁场)

- 1、对原线圈：输入电压相当于**电源**。线圈相当于**用电器**。
- 2、对副线圈：线圈相当于**电源**。负载相当于**用电器**。


二 推导原、副线圈的电压与匝数的关系

1、理想变压器。

①忽略漏磁

②忽略原、副线圈的电阻。

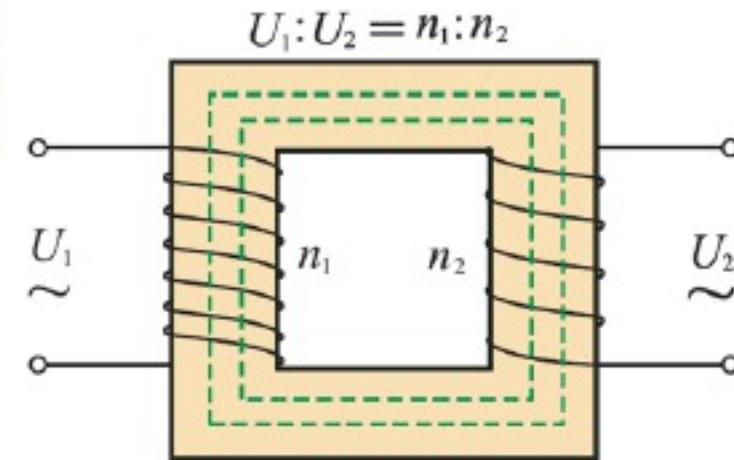③忽略一切能量损失。 $E_{\text{入}} = E_{\text{出}}$ ，得： $P_{\text{入}} = P_{\text{出}}$



高中只研究理想变压器

2、电压规律：原副线圈的电压与匝数成正比

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

当 $n_1 > n_2$ 即 $U_1 > U_2$ 降压变压器
当 $n_1 < n_2$ 即 $U_1 < U_2$ 升压变压器

例题：为了安全，机床上照明电灯用的电压是36V，这个电压是把220V的电压降压后得到的。如果变压器的原线圈是1140匝，副线圈是多少匝？

由 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 解得： $n_2 \approx 187$ 匝

用这台变压器给40W的电灯供电，原副线圈中的电流各是多大？

思考：原副线圈的功率关系？

对理想变压器： $P_{\text{入}} = P_{\text{出}}$ 能量守恒

思考：原副线圈的电流与匝数的关系？

对理想变压器： $P_{\text{入}} = P_{\text{出}}$ $I_1 U_1 = I_2 U_2$

故： $I_1 / I_2 = n_2 / n_1$

即：原副线圈的电流与匝数成反比。

练习：

1. 下列关于理想变压器的说法中，正确的是（**AB**）
- A. 输入功率等于输出功率
 - B. 输送的电能经变压器先转化为磁场所能，再转化为电能
 - C. 输送的电能经变压器先转化为电场能，再转化为电能
 - D. 输送的电能经变压器的铁芯直接传输过去
2. 一台理想变压器，原副线圈匝数分别为 n_1 和 n_2 ，正常工作时的输入电压，电流，功率分别是 U_1 , I_1 , P_1 ，输出电压，电流，功率分别是 U_2 , I_2 , P_2 ，已知 $n_1 > n_2$ ，则（**ABC**）
- A. $U_1 > U_2$, $P_1 = P_2$
 - B. $P_1 = P_2$, $I_1 < I_2$
 - C. $I_1 < I_2$, $U_1 > U_2$
 - D. $P_1 > P_2$, $I_1 > I_2$

3、关于变压器的说法正确的是()

- A. 高压线圈匝数多、电流大、导线粗
- B. 低压线圈匝数少、电流小、导线细
- C. 高压线圈匝数多、电流大、导线细
- D. 低压线圈匝数少、电流大、导线粗